

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ

10. SINIFLAR HAFTALIK ÇALIŞMA SORULARI

Soru 3) Aşağıda verilen devre; "Aç" butonuna basıldığında 4 adet led sırası ile yanmakta, "Söndür" Butonuna basıldığında ise sırası ile sönmektedir. Burada hangi butona basıldı ise kontrol değişkenine veri aktarımı yapılmaktadır. Bu veriye göre switch yapısı kullanılarak ledler yakılmakta veya söndürülmektedir.

Devrenin bu şekilde çalışabilmesi için gerekli kodları yazınız.

